

实验日志

一，总线

结合 4.1.6 思考题 (3, 4, 6)，试述如何构造总线电路？

(3) 实验电路中 BIDIR 端口的用途是什么？

答：作为总线，BIDIR 是双向数据端口，可以输入输出数据到寄存器中，是数据变换操作的中间平台。

(4)：举例说明画电路图中连线 bus line (粗线) 和 node line (细线) 的区别。总线与支线命名方式是什么？

答：如 sw_bus 与 K[7..0]，sw_bus 是一位信号，它的连线为细线。K[7..0] 是七位信号，它的连线是粗线。细线只能用于一位信号，粗线可用于多位信号。粗线表示的总线命名方式采用 Name[m..n]，与总线相连的支线命名为 Name[m]，Name[m+1]，……，Name[n]。

(6)：exp_bus.vhd 代码中如何实现双向总线的定义与缓冲？

答：定义：L: inout std_logic_vector(7 downto 0) 即定义一个可输入可输出的八位标准逻辑向量。

缓冲：多路选择器

本题答：定义一个八位的双向的数据端口，作为信号的输入或者输出。

电路图使用 BIDIR 端口，VHDL 用 inout 来定义。


1. 数据总线电路需要满足双向输送数据的功能。
2. 地址总线以及控制总线只能单向传送控制信号，这两类总线要控制地址信号或者控制信号的单向传输性质。
3. 总线电路的命名格式需要规范。
4. 设计总线时需要注意，同一时间最多只能有一个端口向总线输送数据。但是能同时有多个端口从总线接收数据。因此我们设计总线的时候需要注意双向总线的缓冲，可以利用三态门来限制各个端口向总线输入数据。
5. 设计总线时要注意总线宽度和各个端口的宽度需要保持一致。

二，运算器

#试述实验 8 运算器如何实现复合运算？

答：输入数据到 DR1，DR2 (或者先输入到 R4, R5 中再传给 DR1, DR2)，算数运算单元计算出当前这步的结果后将结果存储到 R4 或者 R5 中。之后可以选择是否将 R4, R5 的值传输给 DR1, DR2，接着进行对 DR1, DR2 中的值下一步运算，重复这样的操作，直到得到最终结果。

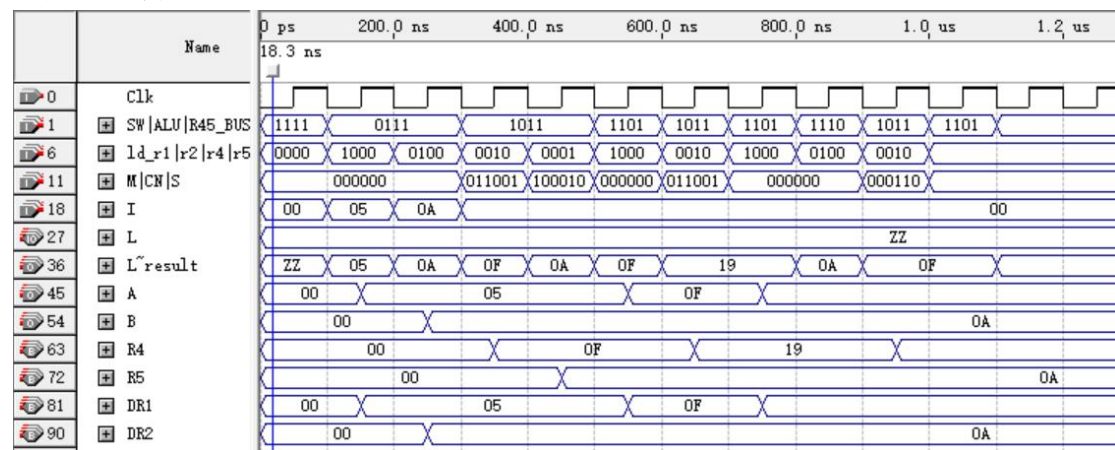例如：计算 $A+B - (\text{not}A \text{ and } B) + B$



0-100ns:设置初态, sw|alu|r45_bus 均为 1, ld_r1|r2|r4|r5 均为 0, m|cn|s 均为 0

100-200ns:SW_BUS 为 0, lddr1 为 1, 输入数据 A 到 DR1

200-300ns:SW_BUS 为 0, lddr2 为 1, 输入数据 B 到 DR2

300-400ns:ALU_BUS 为 0, ldr4 为 1, MCNS 为 011001, $A+B \rightarrow R4$

400-500ns:ALU_BUS 为 0, ldr5 为 1, MCNS 为 100010, $\text{not}A \text{ and } B \rightarrow R5$

500-600ns:R4_BUS 为 0, lddr1 为 1, $R4 \rightarrow DR1$

600-700ns:ALU_BUS 为 0, ldr4 为 1, MCNS 为 011001, $(A+B)+B \rightarrow R4$

700-800ns:R4_BUS 为 0, lddr1 为 1, $R4 \rightarrow DR1$

800-900ns: R5_BUS 为 0, lddr2 为 1, $R5 \rightarrow DR2$


900-1000ns:ALU_BUS 为 0, ldr4 为 1, MCNS 为 000110, $(A+B+B) - (\text{not}A \text{ and } B) \rightarrow R4$

1.0-1.1us:R4_BUS 为 0, 输出 R4 的值, 验证最终结果是否正确以及是否存入 R4

三，存储器
 
#分析仿真结果图 4-3-14 中 200ns 后执行读 M[01]中数据时为何会先出现 E1?

答：在时钟有效源到来前，读信号已经有效，而地址 M[01]还未传给存储器，此时地址为 M[00], 所以读出数据 E1。




四，数据通路


#完成表格中的“画数据通路结构图&实验步骤记录”

#完成上述仿真，完成文档：仿真图截图并标记序号，依据序号说明其每一步的功能

数据通路结构图

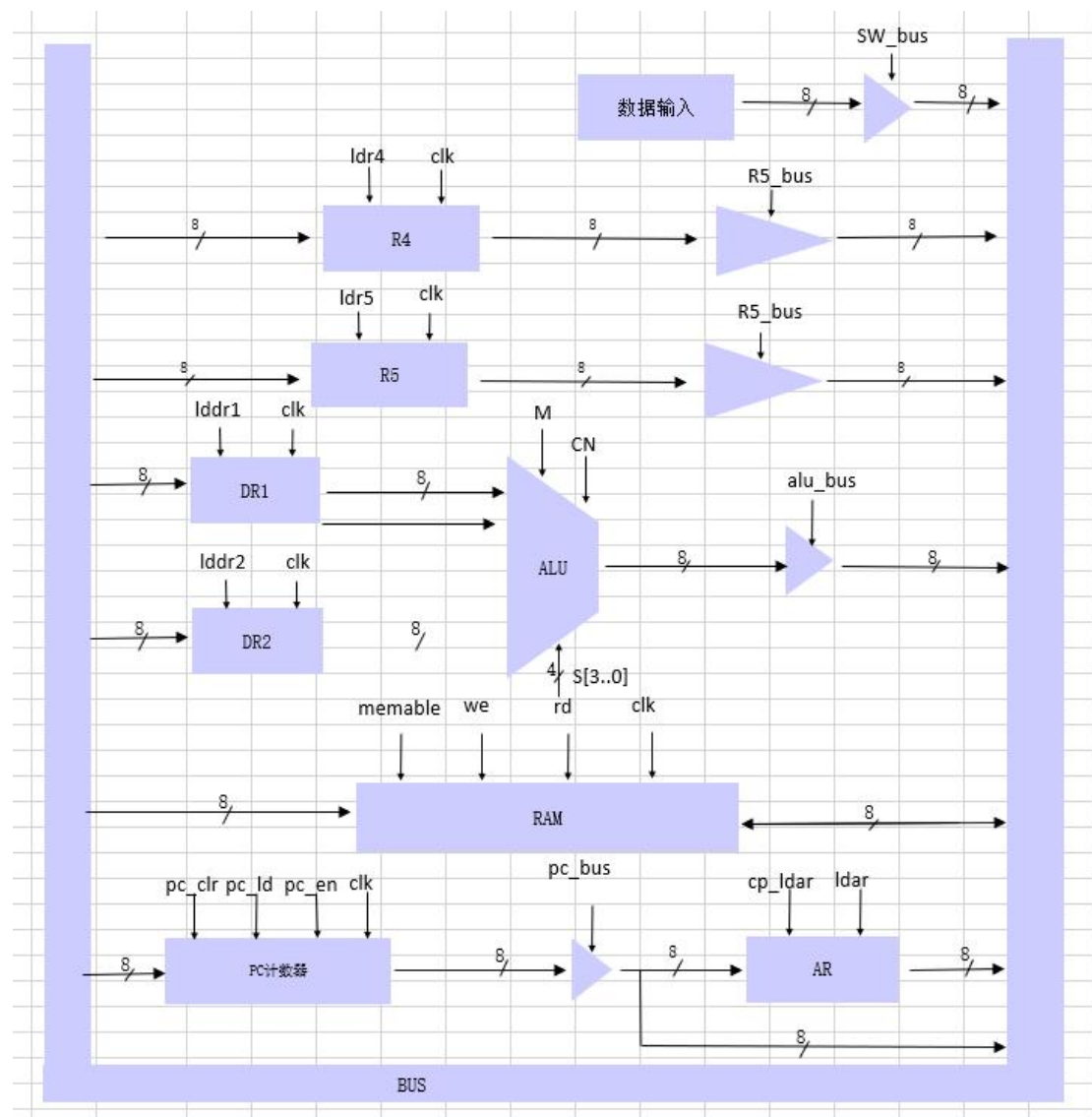

仿真图

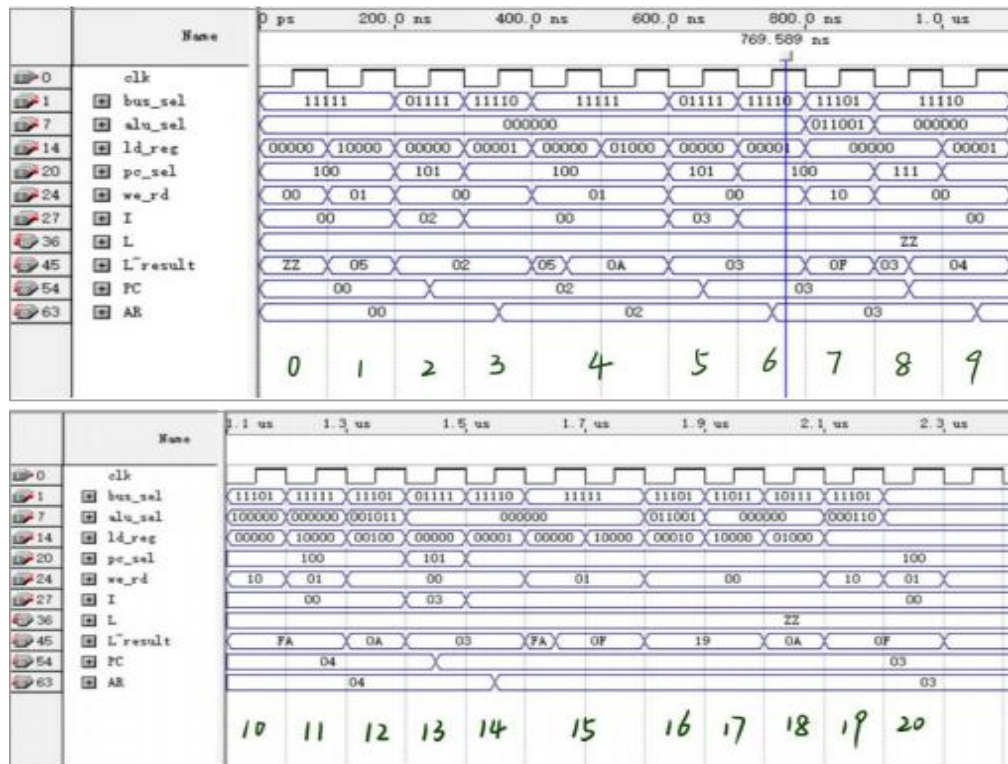

仿真说明

[illegible]